

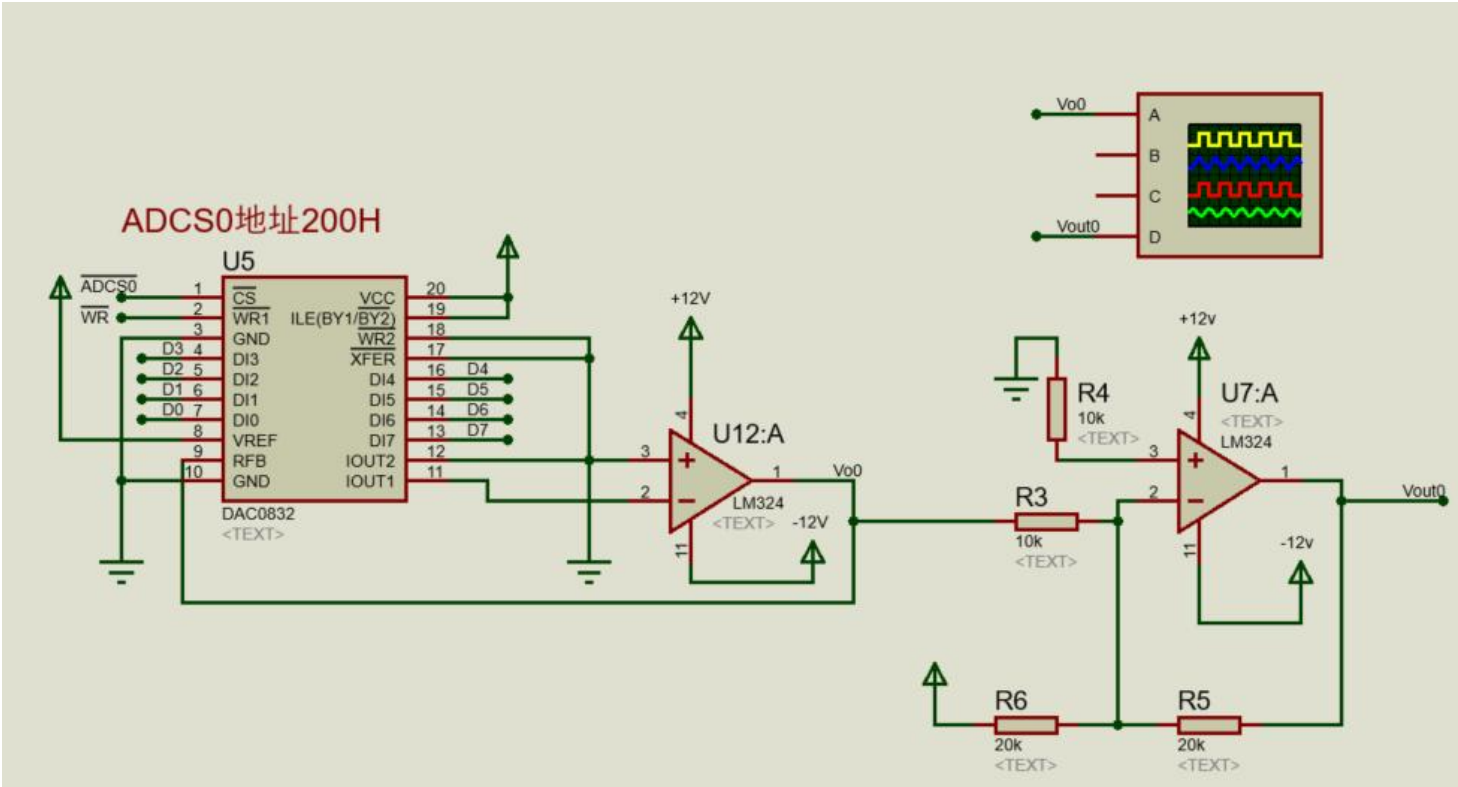


练习一（第十作业 1）

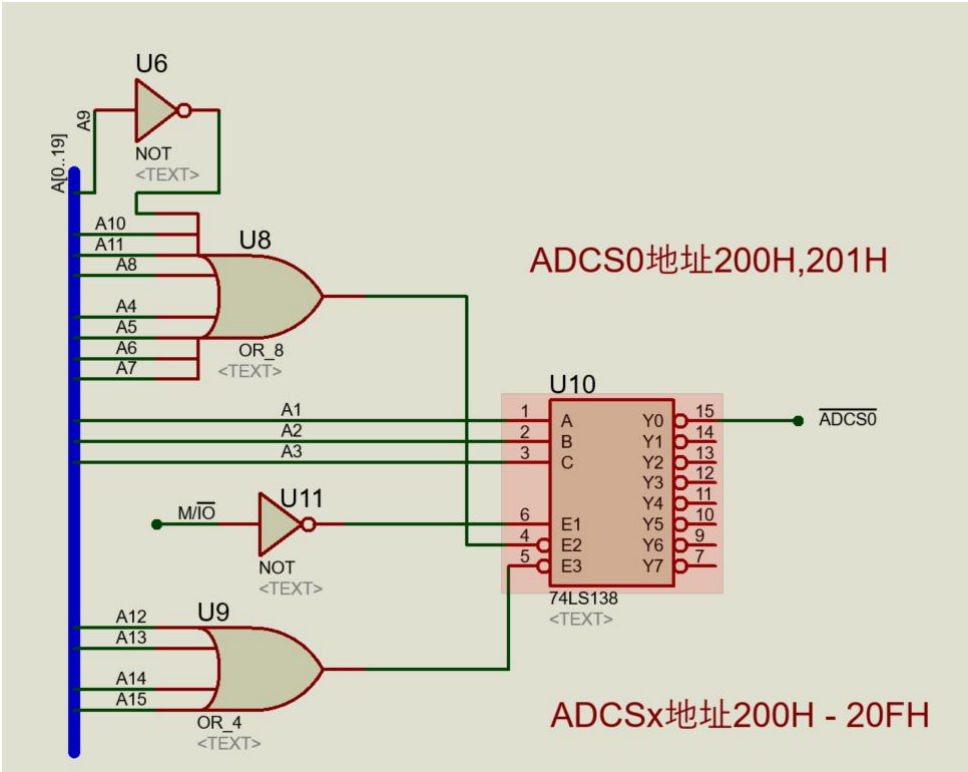1. 在第六章课堂练习（作业）的基础上添加下面的电路。（原来的数码管显示及其译码电路可不删除）



8255A 电路需要增加红框中的开关电路

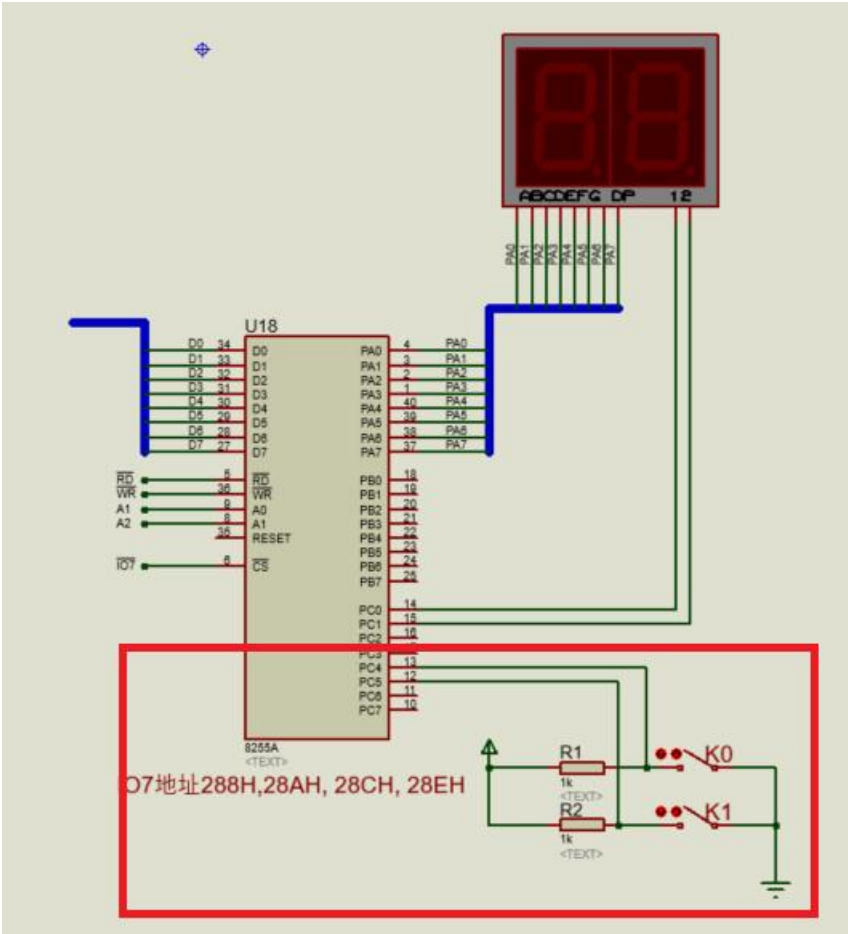

2. 新器件:

DAC0832: 数模转换器

LM324: 运算放大器

+12V 电源: 和普通电源一样, 只是修改了名字 (鼠标双击电源, 在弹出的对话框中的 String 编辑框中填入+12V 即可)。
-12V 类似。

